



Laboratorní cvičení z předmětu CITE




Proces, simulace, instance entity




1. Z kurzu předmětu na elearning.tul.cz stáhněte a rozbalte projekt LAB06.zip.

Cesta k projektu nesmí obsahovat diakritiku, mezery nebo speciální znaky. Vhodné umístění je v laboratoři A107 vaše domovská složka, ve kterém si můžete vytvořit podadresář s vaším jménem bez diakritiky.

 1. Otevřete Vivado – dvakrát klikněte na spouštěč na ploše:



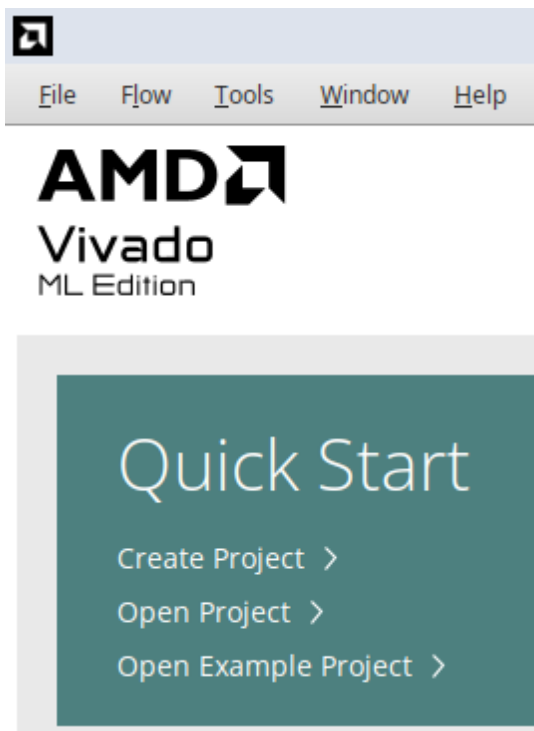2. V úvodním okně aplikace klikněte na Quick Start – Open Project:



3. Otevřete soubor LAB06.xpr uvnitř dekomprimované složky.



Process (pro kombinační logiku)

1. Seznamte se s příkazem **process**:

```
process[(citlivostní seznam)]  
  [deklarační část]  
begin  
  [sekvenční část]  
end process [návěští];
```

Paralelní příkaz **process** představuje způsob, jak spouštět jednotlivé příkazy sekvenčně (za sebou):

- Proces se (v simulaci) spustí při změně **signálu** uvedeného v **citlivostním seznamu**. Za signál můžeme v tomto kontextu považovat i **vstup**. Je-li seznam prázdný, pak se proces spouští neustále.
- VHDL 2008 umožňuje při popisu **kombinační logiky** nahradit seznam klíčovým slovem **all**.
- V **deklarační části** procesu můžeme vytvářet proměnné viditelné pouze v procesu.
- Za klíčové slovo **begin** vkládáme sekvenční příkazy.
- Mezi sekvenční příkazy patří
 - Příkaz **nepodmíněného přiřazení** (**<=**) do signálu.
 - Příkaz **nepodmíněného přiřazení do proměnné** (**:=**).
 - Podmínka **if** (obdoba podmíněného přiřazení) a **case** (obdoba výběrového přiřazení).
 - Cykly **for** a **while**.
 - Příkaz **wait**. Obsahuje-li proces příkaz **wait**, **nesmí** mít **citlivostní seznam**.
- Vlastnosti procesu:
 - Doba vykonání všech příkazů procesu je nekonečně krátká.
 - Všechna přiřazení do proměnných (**:=**) se provedou okamžitě.
 - Všechna ostatní přiřazení (**<=**) se provedou až po ukončení procesu nebo při zavolání příkazu **wait**.
 - Proces je paralelní z pohledu ostatních příkazů v těle architektury
 - Obsahuje-li proces **wait**, není syntetizovatelný do HW.



Syntax příkazu nepodmíněného přiřazení znáte z předchozích cvičení. Podmínka **if** a příkaz **case** jsou uvnitř procesu bližší tomu, co znáte z programovacích jazyků:

```

if podmínka1 then
    [sekvenční_příkazy1]
elsif podmínka2 then
    [sekvenční_příkazy2]
...
elsif podmínkaN then
    [sekvenční_příkazyN]
else
    [sekvenční_příkazyE]
end if;

case výraz_výběru is
    [when volba1 =>           -- jednoduchá volba
        sekvenční_příkazy1;]
    [when volba21 | volba22 => -- vícenásobná volba
        sekvenční_příkazy2;]
    [when volbaN1 | volbaNN =>
        sekvenční_příkazyN;]
    when others =>
        sekvenční_příkazyOthers;
end case;
    
```


2. Otevřete soubor **multiplexor.vhd**.
3. Do předem připraveného procesu doplňte popis **multiplexoru 1:4** s datovým vstupem **d[4]**, výběrem signálu **s[2]** a výstupem **q**.
 - a. Pro popis využijte příkaz **process** a podmínku **if**
 - b. Doplňte správně citlivostní **seznam**
 - i. Seznam musí obsahovat všechny signály, jejichž změna vede ke změně výstupů (přiřazení) v procesu
4. Zobrazte si schéma vytvořeného obvodu (RTL Analysis \ Schematic)

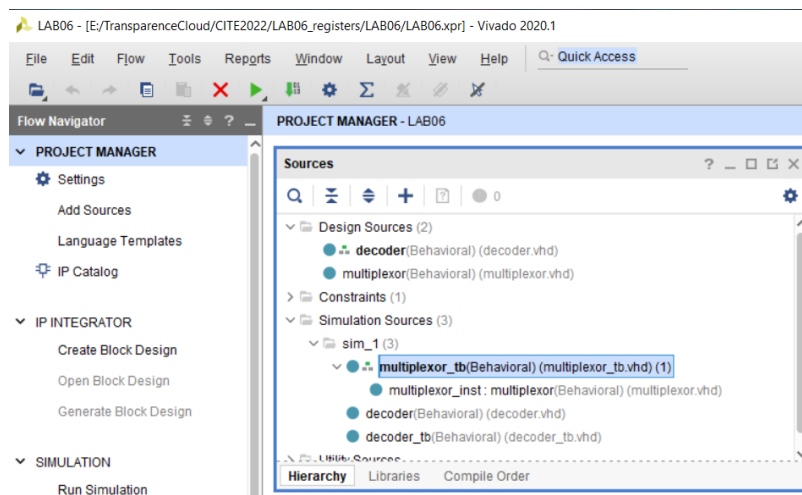5. Otevřete soubor **decoder.vhd**
6. Doplňte popis dekodéru z 2bit binárního váhového kódu do kódu 1 ze 4. Hodnoty výstupu **q** ovládá vstup **d**.
 - a. Využijte příkaz **process** a příkaz **case**
 - b. Nezapomeňte na **citlivostní seznam**
7. Přepněte Vivado na zpracování souboru **decoder.vhd** (pravé tlačítko myši na název souboru a set as top) a zobrazte si schéma dekodéru.



Simulace, instance entity

- Otevřete soubor **multiplexor_tb.vhd** z **Simulation Sources \ sim_1**. Tento soubor bude sloužit pro simulaci námi navrženého obvodu.



- Povšimněte si:
 - Obvod **multiplexor_tb** neobsahuje žádné vstupy, ani žádné výstupy.
 - V deklarační části architektury se nachází deklarace signálů **mux_d**, **mux_s** a **mux_q** (**mux_q_cond**).
 - V těle architektury jsou dva příkazy. První je **příkaz instance entity** a můžete si jej představit jako vložení hotového obvodu multiplexoru do našeho nového obvodu:
 - Řádek „*mux1 : entity work.multiplexor*“ vytvoří v simulačním obvodu zástupce (instanci) předem navrženého obvodu multiplexor, který se nachází v knihovně **work** (= výchozí knihovna VHDL projektu)
 - Při instanci **mapujeme** (připojujeme) **porty instance entity** vlevo (=>) na **signály** uvnitř architektury vpravo.
 - Porovnejte **deklaraci** entity s **instancí** entity a všimněte si podobností:

```
entity multiplexor is
    port (
        d : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        s : in  std_logic_vector(1 downto 0);
        q : out std_logic
    );
end multiplexor;
```


```
mux1 : entity work.multiplexor
    port map(
        d => mux_d,
        s => mux_s,
        q => mux_q
    );
```




e. Druhý příkaz je příkaz **process**, který realizuje posloupnost kroků, které povedou k „otestování“ – simulaci – našeho obvodu:

3. Spustíte simulaci:

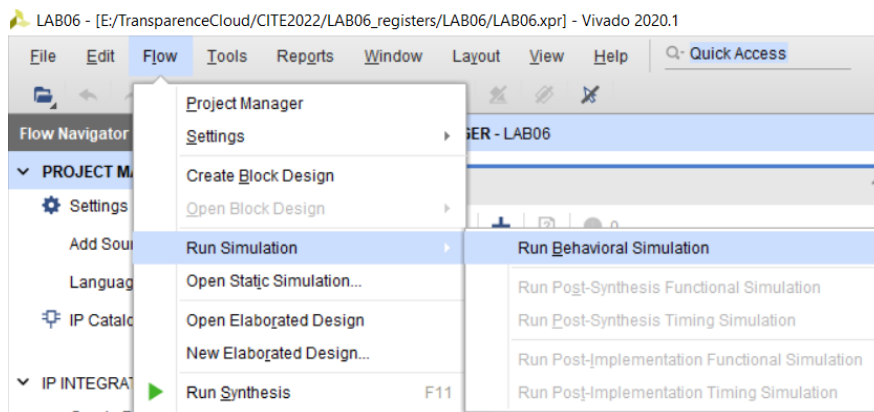a. Klikněte pravým tlačítkem na položku Flow → Run Simulation → Run Behavioral Simulation:




b. Prozkoumejte okno simulace:

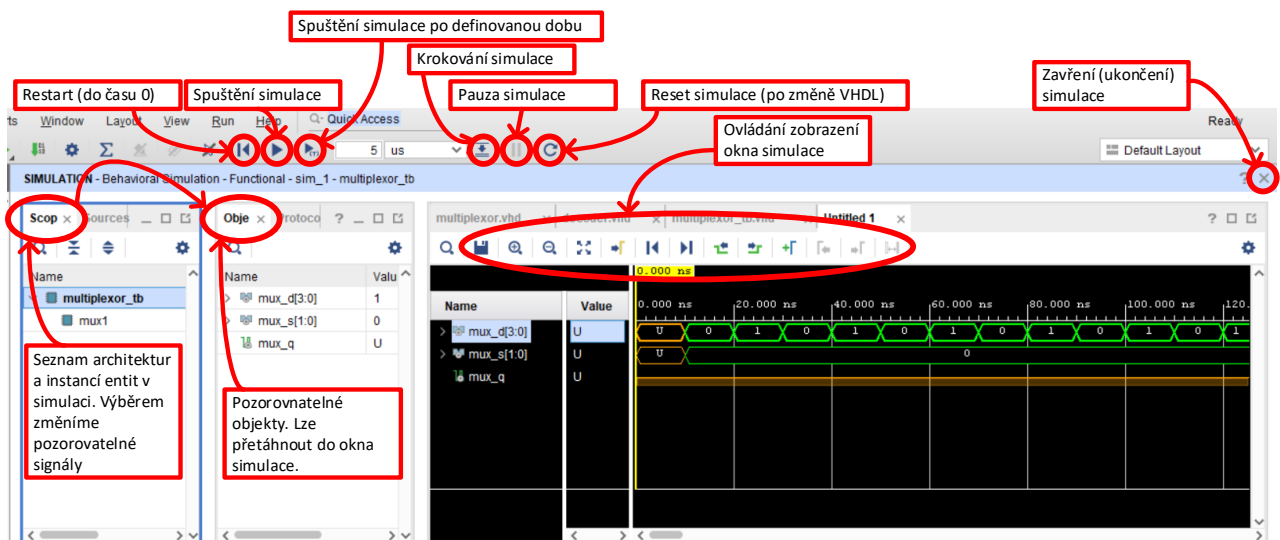

c. Restartuje simulaci a krokuje ji :




- d. Najedete-li myší nad signál v okně editoru, můžete vidět jeho aktuální hodnotu. Všimněte si, že na počátku simulace jsou všechny signály **Undefined**. Ke změně nedojde okamžitě po jejich přiřazení, ale po zavolání druhého příkazu **wait**.
- e. Pokračujte v krokování  (F8). Všimněte si, že po dokončení procesu se opět spustí a čas mezi ukončením a opětovným startem je nulový.

4. V kódu **multiplexor_tb** doplňte:


- a. příkazy **přiřazení** a **wait** tak, abyste vyzkoušeli funkci multiplexoru: Pomocí signálu **mux_s** ovládejte vstup **s** a postupně vybírejte vstupy **d₀**, **d₁**, **d₂**, **d₃**. Na každém vstupu vyzkoušejte přechod 0-1. Nejméně složitý postup ověření funkce lze shrnout následující tabulkou:

čas	0	1	2	3	4	5	6	7	8
d(0)	0	1	1	0	0	0	0	0	
d(1)	0	0	0	1	1	0	0	0	
d(2)	0	0	0	0	0	1	1	0	
d(3)	0	0	0	0	0	0	0	1	
s(0)	0	0	1	1	0	0	1	1	
s(1)	0	0	0	0	1	1	1	1	...
q	d(0)	d(0)	d(1)	d(1)	d(2)	d(2)	d(3)	d(3)	
q()	0	1	0	1	0	1	0	1	

- b. Vytváření testu můžete algoritmizovat pomocí smyčky **loop** s iteračním schématem **for** a funkce **uint2slv(val, size)**
 - i. Smyčka **for i in rozsah loop <příkazy> end loop**; iteruje integer proměnou **i** v uvedeném rozsahu (**to, downto**). Iterační proměnnou **i** lze využít pouze v příkazech uvnitř smyčky a nelze do ní přiřazovat.
 - ii. **uint2slv(val,size)** vrací nezáporné číslo **val** ve formátu **std_logic_vector** o velikosti **size**.
- c. Na konec procesu doplňte příkaz **wait**; Tím zabráníme opětovnému spuštění procesu.
- d. Po uložení souboru je nutné soubor znovu zkompileovat a spustit simulaci: 
- e. Spusťte simulaci znovu a předvedte ji cvičícímu.



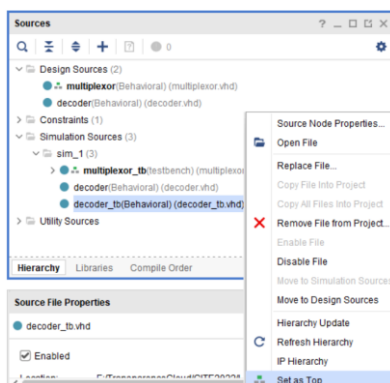5. Zavřete simulaci. Přepněte **simulaci** na **decoder_tb.vhd**:



6. Vytvořte simulaci obvodu dekodéru.
- Do kódu vložte instanci obvodu dekodéru popsáno pomocí příkazu `case` v procesu.
 - Vytvořte potřebné signály.
 - Deklarace signálu může obsahovat inicializační hodnotu. Zkuste to:

```
signal dec_d : std_logic_vector(1 downto 0) := (others => '0');
```

- Přidejte proces, kterým budete budít vstupy.
- Prozkoumejte všechny kombinace vstupů a předvedte cvičícímu.

Instance entity pro syntézu

- Zavřete simulaci. Přepněte Vivado na **syntézu** souboru **top.vhd**.
- Do kódu pomocí příkazu instance entity vložte **dvojici** instancí multiplexoru a dva dekodéry.
- Pro ovládání využijte vstupy **SW[16]**, výstupy instancí namapujte na výstup **LEDs[16]**.
 - Využijte stejné přepínače pro datové vstupy multiplexorů; lišit se budou pouze ve vstupech výběru.
- Vytvořte **bitstream**, naprogramujte FPGA a předvedte cvičícímu.